

“Ao contrário, continuou Tweedledee, se foi assim, poderia ser; e se fosse assim, seria; mas como não é, então não é. Isso é Lógico” (Lewis Carroll, Through the Looking-glass: And what Alice Found There, 1875).

# Latches

Paulo Ricardo Lisboa de Almeida



Alguns trechos desses slides foram baseados nas aulas de Marco Zanata: [web.inf.ufpr.br/mazalves/dis-circuitos-digitais](http://web.inf.ufpr.br/mazalves/dis-circuitos-digitais)

# Relembrando


**Circuito combinacional:** não possui memória. A saída depende exclusivamente da entrada.

# Combinacional versus Sequencial


**Circuito combinacional:** não possui memória. A saída depende exclusivamente da entrada.

**Circuito sequencial:** possuem memória interna. A saída depende da entrada e do estado da memória.

# Exemplo

 


# Exemplo

 

$A$	$X_t$	$X_{t+1}$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	



# Exemplo

 

$A$	$X_t$	$X_{t+1}$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 
 
# Faça você mesmo

Faça o diagrama de temporização para a saída X.


  
# Faça você mesmo


Faça o diagrama de temporização para a saída X.




 
# Feedback

Circuitos sequenciais geralmente apresentam algum tipo de *feedback* (retroalimentação)



# Latches

**Latch:** Circuito básico de memória.

Circuito sequencial.


Tipo de **Multivibrador biestável**.

Possuem dois estados estáveis.

0 ou 1.

# Latch


Diagrama geral de um Latch.

 
 
# Latch

Duas saídas:

Saída normal  $Q$ , e a saída invertida  $\bar{Q}$ .




# Latch

Duas saídas:

Saída normal  $Q$ , e a saída invertida  $\bar{Q}$ .

Quando  $Q=1$  e  $\bar{Q}=0$  o latch está em **set**.

 Ao inserir entradas que fazem com que  $Q=1$  estamos **setando** o latch.



anglicismo

# Latch

Duas saídas:


Saída normal  $Q$ , e a saída invertida  $\bar{Q}$ .

Quando  $Q=1$  e  $\bar{Q}=0$  o latch está em **set**.

Ao inserir entradas que fazem com que  $Q=1$  estamos **setando** o latch.

Quando  $Q=0$  e  $\bar{Q}=1$  o latch está em **reset**.

 Ao inserir entradas que fazem com que  $Q=0$  estamos **resetando** (*resetting*) o latch.



# Latch S R

Latch **S**et **R**eset.

Tipo de latch com duas entradas.

Uma **S** e uma **R**.


Construído com NANDs ou NORs.

# Latch com NANDs

Construído com duas portas NAND ligadas com feedback.

Set e reset normalmente estão em **nível lógico alto (1)**.

 **Exceto** quando desejamos trocar o estado do latch.





# Setando o Latch


O **set** é feito através de um **pulso de nível lógico baixo (0)** na entrada **Set**.

**Reset** é mantido em alto.

Temos dois comportamentos.

Um caso  $Q$  fosse 0 antes do pulso.

Um caso  $Q$  fosse 1 antes do pulso.

 

# Caso $Q$ fosse 0 antes do pulso

Entre  $t_0$  e  $t_1$  enviamos um pulso de nível baixo em set.


O NAND-1 recebe 0 do set, e 1 de  $\bar{Q}$ , logo  $Q=1$ .

O NAND-2 recebe 1 do RESET e 1 de  $Q$ , logo  $\bar{Q}=0$ .

Após  $t_1$  o nível em set volta para alto.


O NAND-1 recebe 1 do set, e 0 de  $\bar{Q}$ , logo  $Q=1$ .

 O NAND-2 recebe 1 do RESET e 1 de  $Q$ , logo  $\bar{Q}=0$ .


 
# Faça você mesmo

Faça a mesma análise anterior, mas agora considere que o estado do latch era  $Q = 1$  antes do pulso.



# Caso $Q$ fosse 1 antes do pulso

Entre  $t_0$  e  $t_1$  enviamos um pulso de nível baixo em set.


O NAND-1 recebe 0 do set, e 1 de  $\bar{Q}$ , logo  $Q$  permanece em 1.

O NAND-2 recebe 1 do RESET e 1 de  $Q$ , logo  $\bar{Q}$  permanece em 0.

Após  $t_1$  o nível em set volta para alto.

O NAND-1 recebe 1 do set, e 0 de  $\bar{Q}$ , logo  $Q=1$ .

 O NAND-2 recebe 1 do RESET e 1 de  $Q$ , logo  $\bar{Q}=0$ .



# Resetando o Latch


O reset é feito através de um **pulso de nível lógico baixo (0)** na entrada **Reset**.

Set é mantido em alto.

Temos dois comportamentos.

Um caso  $Q$  fosse 0 antes do pulso.

Um caso  $Q$  fosse 1 antes do pulso.

 

# Caso $Q$ fosse 0 antes do pulso

Entre  $t_0$  e  $t_1$  enviamos um pulso de nível baixo em **Reset**.


O NAND-2 recebe 0 do RESET e 0 de  $Q$ , logo  $\bar{Q}$  permanece em 1.

O NAND-1 recebe 1 do set, e 1 de  $\bar{Q}$ , logo  $Q$  permanece em 0.

Após  $t_1$  o nível em reset volta para alto.


O NAND-2 recebe 1 do RESET e 0 de  $Q$ , logo  $\bar{Q}$  permanece em 1.

 O NAND-1 recebe 1 do set, e 1 de  $\bar{Q}$ , logo  $Q$  permanece em 0.


 
# Faça você mesmo

Faça a mesma análise anterior, mas agora considere que o estado do latch era  $Q = 1$  antes do pulso.



# Caso $Q$ fosse 1 antes do pulso

Entre  $t_0$  e  $t_1$  enviamos um pulso de nível baixo em **Reset**.


O NAND-2 recebe 0 do RESET e 1 de  $Q$ , logo  $\bar{Q} = 1$ .

O NAND-1 recebe 1 do set, e 1 de  $\bar{Q}$ , logo  $Q = 0$ .

Após  $t_1$  o nível em reset volta para alto.

O NAND-2 recebe 1 do RESET e 0 de  $Q$ , logo  $\bar{Q}$  permanece em 1.

 O NAND-1 recebe 1 do set, e 1 de  $\bar{Q}$ , logo  $Q$  permanece em 0.





# Set e Reset simultâneos

Durante o pulso,  $Q=\overline{Q}=1$ .


**Uma situação absurda!**

Após o fim do pulso, o resultado vai depender de quem retorna para alto antes (set ou reset).

Se ambos voltam para alto “ao mesmo tempo”, não podemos prever o resultado.

De forma geral, enviar um nível lógico baixo para set e reset ao mesmo tempo nos levará a **comportamentos indesejados e/ou imprevisíveis!**

# Latch com NAND - Resumo


 


Set	Reset	Output
1	1	No change
0	1	$Q = 1$
1	0	$Q = 0$
0	0	Invalid *

\*Produces  $Q = \bar{Q} = 1$ .
  
# Latch com NAND

Como **S**et e **R**eset devem estar em 1 para manter o latch estável, o latch NAND geralmente é representado com S e R negados.




# Faça você mesmo

Faça o diagrama de temporização para o Latch.

Considere que  $Q$  está inicialmente em 0.

Como será o sinal em  $Q$ ?

Como será o sinal em  $\overline{Q}$ ?

 


# Faça você mesmo

Faça o diagrama de temporização para o Latch.

Considere que  $Q$  está inicialmente em 0.

Como será o sinal em  $Q$ ?

Como será o sinal em  $\overline{Q}$ ?

 

# Latch com NOR

Podemos seguir um raciocínio similar ao utilizado com NANDs para construir um latch com NORs.

Uma das diferenças principais é que set e reset ficam em nível lógico baixo.

Um nível lógico alto é enviado somente quando desejamos enviar um **Set/Reset**.

# Energizando

Ao energizar um latch, não podemos afirmar se  $Q=0$  ou  $Q=1$ .

Depende de fatores como:

- Atrasos de propagação do circuito;

- Capacitâncias parasitas.

Se o latch precisa ser iniciado em determinado estado, como podemos proceder?

# Energizando

Ao energizar um latch, não podemos afirmar se  $Q=0$  ou  $Q=1$ .

Depende de fatores como:

- Atrasos de propagação do circuito;

- Capacitâncias parasitas.

Se o latch precisa ser iniciado em determinado estado, como podemos proceder?

- Aciona-se o seu **Set** ou **Reset** ao energizar o latch.



- Dependendo se desejamos que o estado inicial seja 0 ou 1.




# Exercícios

1. Faça a mesma análise realizada para o latch NAND no latch de NORs.  
Preencha a tabela a seguir com a saída esperada em  $Q$  em caso de **Set/Reset**.  
Compare seus resultados com Tocci et al (2017).

Set	Reset	Output
0	0	
1	0	
0	1	
1	1	Invalid *

  


 2. Considere o diagrama de temporização a seguir para as entradas **Set** e **Reset** de um Latch NOR. Considerando que  $Q$  está inicialmente em 0, como será o sinal em  $Q$  e  $\bar{Q}$ ?



 
# Referências

Ronald J. Tocci, Gregory L. Moss, Neal S. Widmer. Sistemas digitais. 10a ed. 2017.



 Thomas Floyd. Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações. 2009.



# Licença

Esta obra está licenciada com uma Licença [Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).